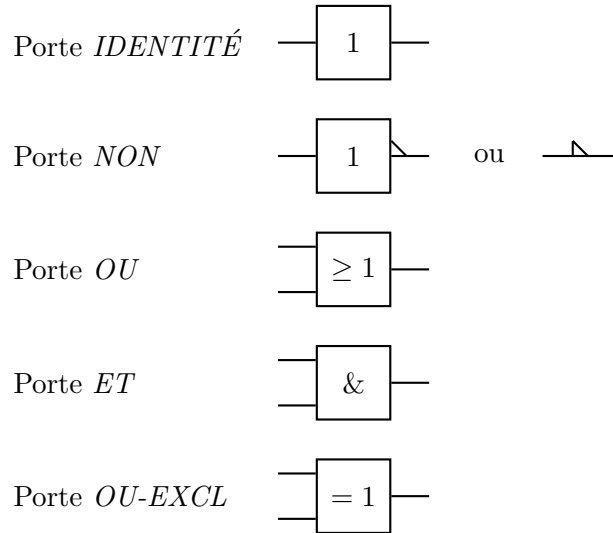


Architecture des Ordinateurs, corrigé TD 1

Fonctions booléennes

Remarque : Les schémas des circuits logiques sont réalisés à partir de la notation IEEE :



Exercice 1. Etudier un circuit combinatoire à quatre entrées a_0, a_1, a_2, a_3 , et une sortie Z tel que $Z = 1$ chaque fois que le numéro codé par l'entier $a_3a_2a_1a_0$ est divisible entièrement par 4 ou 5.

Correction.

		a1 a0			
		00	01	11	10
a3 a2	00	1			
	01	1	1		
	11	1		1	
	10	1			1

$$\begin{aligned}
 Z &= \overline{a_1}.\overline{a_0} + \overline{a_3}.a_2.\overline{a_1} + a_3.\overline{a_2}.\overline{a_0} + a_3.a_2.a_1.a_0 \\
 &= \overline{a_1}.(\overline{a_0} + \overline{a_3}.a_2) + a_3.(a_2.\overline{a_0} + a_2.a_1.a_0)
 \end{aligned}$$

De même, la valeur courante de l'étage où se trouve la cage de l'ascenseur est représenté par la table binaire :

$x3$	$x4$	Etage
0	0	Rez-de-chaussée
0	1	1er
1	0	2d
1	1	3ème

Pour la fonction booléenne $Haut(x1, x2, x3, x4)$ par exemple, il suffit de remplir une table de Karnaugh à quatre variables de telle façon que pour chaque case un "1" y est placé si la valeur courante de l'étage où se trouve la cage de l'ascenseur est plus basse que la valeur de l'étage d'où part la requête, et un "0" y est placé sinon :

		x3 x4			
		00	01	11	10
x1 x2	00	0	0	0	0
	01	1	0	0	0
	11	1	1	0	1
	10	1	1	0	0


L'expression booléenne résultante après simplification est :

$$Haut(x1, x2, x3, x4) = x1.\overline{x3} + x2.\overline{x3}.\overline{x4} + x1.x2.\overline{x4}$$

Bien que cette expression soit une forme normale disjonctive minimale, il est possible de pousser la simplification plus loin :


$$x1.\overline{x3} + x2.\overline{x3}.\overline{x4} + x1.x2.\overline{x4} = x1.\overline{x3} + x2.\overline{x4}.\overline{x3} + x1$$

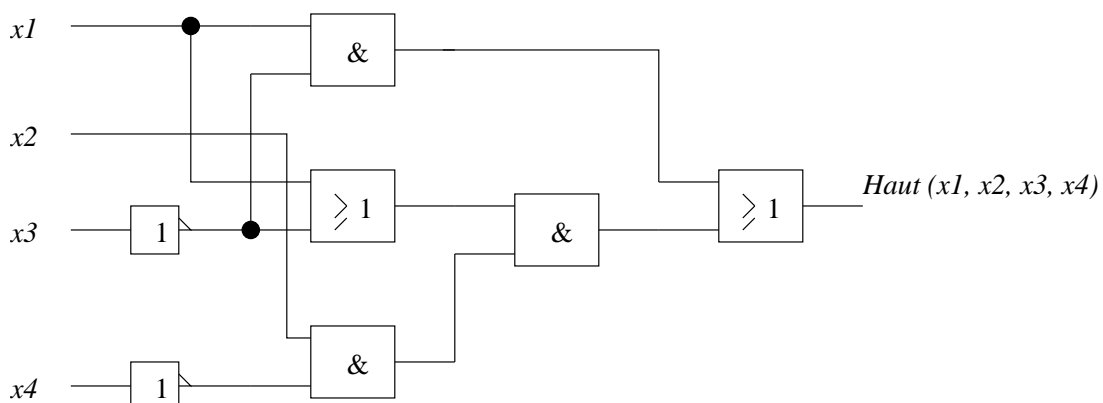Le circuit obtenu a exactement sept portes logiques :



Les autres fonctions booléennes sont établies de la même manière.

 Exercice 3. On désire réaliser le système inclus dans une calculette qui à un digit décimal fait correspondre l'allumage de segments représentant ce digit. Le digit étant codé sur quatre valeurs A, B, C, D , calculer les sept fonctions a, b, c, d, e, f, g commandant l'éclairage des segments correspondants :



Correction.

A	B	C	D	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	1	0	x	x	x	x	x	x	x
1	0	1	1	x	x	x	x	x	x	x
1	1	0	0	x	x	x	x	x	x	x
1	1	0	1	x	x	x	x	x	x	x
1	1	1	0	x	x	x	x	x	x	x
1	1	1	1	x	x	x	x	x	x	x

		C D			
		00	01	11	10
A B	00	1	0	1	1
	01	0	1	1	1
	11	X	X	X	X
	10	1	1	X	X

$$a = A + C + B.D + \overline{B}.\overline{D}$$

· · ·
· · ·

$$g = A + B.\overline{C} + \overline{B}.C + C.\overline{D}$$

Exercice 4. Réalisation d'un additionneur/soustracteur (portes logiques disponibles : *ET*, *OU*, *NON*, *OU EXCL*)

1. Réaliser un demi-soustracteur (1 bit A avec 1 bit B sans retenue d'entrée) :
 - Ecrire la table de vérité.
 - Donner les équations de sortie.
 - Etablir le schéma logique.
2. En comparant le circuit du demi-soustracteur avec celui d'un demi-additionneur, concevoir le plus simplement possible un circuit, appelé demi-additionneur/soustracteur, qui à partir d'un signal de commande C et des entrées A et B , simule le demi-additionneur sur A et B lorsque la commande C est à 0, et le demi-soustracteur sur A et B lorsque la commande C est à 1 (suggestion : appliquer le signal de commande à une des entrées d'une porte *OU EXCL*).
3. A partir du demi-additionneur/soustracteur qui vient d'être réalisé, concevoir un additionneur/soustracteur complet (1 bit A avec un bit B avec retenue d'entrée).
4. Donner le schéma d'un additionneur/soustracteur quatre bits par quatre bits.

Correction.

1. Un demi-soustracteur est un circuit qui soustrait simplement un bit d'un autre. Le résultat est obtenu sur deux bits, S pour le poids faible (la différence), R pour le poids fort (la retenue). A partir de la table de vérité suivante :


A	B	R	S
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	1	0	0

on obtient :

$$\begin{aligned} S &= \overline{A}.B + A.\overline{B} \\ &= A \oplus B \end{aligned}$$

$$R = \overline{A}.B$$

 Le demi-soustracteur est réalisé par le circuit suivant :



2. On constate que la seule différence entre un demi-soustracteur et un demi-additionneur tient à la présence d'une négation sur l'entrée A de la porte ET qui génère la retenue. L'ajout d'une porte OU EXCL dont une des entrées est la commande C doit donc permettre de simuler la négation présente dans le demi-soustracteur lorsque $C = 1$, et l'absence de cette négation dans le demi-additionneur lorsque $C = 0$. Il est aisé de vérifier partir de la table de vérité de OU EXCL qu'il suffit de prendre directement A pour l'autre entrée de la porte OU EXCL : lorsque $C = 0$, la sortie de la porte est équivalente à A, lorsque $C = 1$ cette sortie prend la valeur de \bar{A} .

C	A	$C \oplus A$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Bien entendu, une étude systématique des sorties à partir de toutes les entrées permet de retrouver les équations booléennes attendues :


C	A	B	R	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	1	0	0

on obtient :

$$\begin{aligned}
 S &= \bar{C}.\bar{A}.B + \bar{C}.A.\bar{B} + C.\bar{A}.B + C.A.\bar{B} \\
 &= \bar{C}.(A \oplus B) + C.(A \oplus B) \\
 &= (\bar{C} + C).(A \oplus B) \\
 &= A \oplus B
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 R &= \bar{C}.A.B + C.\bar{A}.B \\
 &= (\bar{C}.A + C.\bar{A}).B \\
 &= (C \oplus A).B
 \end{aligned}$$

 Le schéma d'un demi-additionneur/soustracteur est donc :



3. La table de vérité de l'additionneur/soustracteur est (avec R_e , retenue en entrée et R_s retenue en sortie) :


C	R_e	A	B	R_s	S
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1
0	0	1	0	0	1
0	0	1	1	1	0
0	1	0	0	0	1
0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	1	0
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	1
1	0	1	0	0	1
1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	1	0
1	1	1	0	0	0
1	1	1	1	1	1

on obtient :


$$\begin{aligned}
 S &= \overline{C}.\overline{R_e}.\overline{A}.B + \overline{C}.\overline{R_e}.A.\overline{B} + \overline{C}.R_e.\overline{A}.\overline{B} + \overline{C}.R_e.A.B + \\
 &\quad C.\overline{R_e}.\overline{A}.B + C.\overline{R_e}.A.\overline{B} + C.R_e.\overline{A}.\overline{B} + C.R_e.A.B \\
 &= (\overline{C} + C).\overline{R_e}.\overline{A}.B + (\overline{C} + C).\overline{R_e}.A.\overline{B} + (\overline{C} + C).R_e.\overline{A}.\overline{B} + (\overline{C} + C).R_e.A.B \\
 &= \overline{R_e}.(\overline{A}.B + A.\overline{B}) + R_e.(\overline{A}.\overline{B} + A.B) \\
 &= \overline{R_e}.(A \oplus B) + R_e.\overline{A \oplus B} \\
 &= R_e \oplus A \oplus B
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 R &= \overline{C}.\overline{R_e}.A.B + \overline{C}.R_e.\overline{A}.B + \overline{C}.R_e.A.\overline{B} + \overline{C}.R_e.A.B + \\
 &\quad C.\overline{R_e}.\overline{A}.B + C.R_e.\overline{A}.\overline{B} + C.R_e.\overline{A}.B + C.R_e.A.B \\
 &= \overline{C}.R_e.(\overline{A}.B + A.\overline{B}) + C.R_e.(\overline{A}.\overline{B} + A.B) + \overline{C}.(\overline{R_e} + R_e).A.B + C.(\overline{R_e} + R_e).\overline{A}.B \\
 &= (\overline{C}.(A \oplus B) + C.(\overline{A \oplus B})).R_e + (\overline{C}.A + C.\overline{A}).B \\
 &= \underbrace{(C \oplus A \oplus B).R_e}_{R_2} + \underbrace{(C \oplus A).B}_{R_1}
 \end{aligned}$$

 Le schéma de l'additionneur/soustracteur est immédiat :



 4. Le schéma d'un additionneur/soustracteur quatre bits par quatre bits s'obtient de façon toute aussi immédiate :



Exos supplémentaires

Exercice 5.

- Exprimer les opérateurs *NON*, *ET*, *OU* en fonction de l'unique opérateur *NON-OU*, résultant de la composition de *NON* et *OU*, et vu comme un opérateur booléen à part entière défini par :

$$\text{NON-OU}(x, y) = \overline{x + y}$$

- Exprimer avec des *NON-OU* uniquement l'expression booléenne suivante :

$$((x_1 + x_2).(x_3 + x_4.x_5)).\overline{x_6}$$

- Dessiner ensuite le schéma logique correspondant.

Correction.


$$\begin{aligned} \text{NON} \quad \bar{x} &= \overline{x + x} \\ \text{ET} \quad x.y &= \overline{\overline{x.y}} = \overline{\overline{x + y}} = \overline{x + x + y + y} \\ \text{OU} \quad x + y &= \overline{\overline{x + y}} = \overline{x + y + x + y} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) &= \underbrace{((x_1 + x_2).(x_3 + x_4.x_5))}_{x_7} . \overline{x_6} \\ &= \overline{\overline{x_7 + x_7 + \overline{x_6}}} \\ &= \overline{\overline{x_7 + x_7 + x_6}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_7 &= \overline{\overline{(x_1 + x_2).(x_3 + x_4.x_5)}} \\ &= \overline{\overline{(x_1 + x_2) + (x_1 + x_2) + (x_3 + x_4.x_5) + (x_3 + x_4.x_5)}} \\ &= \overline{\overline{(x_1 + x_2) + (x_3 + x_4.x_5)}} \\ x_4.x_5 &= \overline{\overline{x_4 + x_4 + x_5 + x_5}} \end{aligned}$$

d'où :

$$x_7 = \overline{\overline{\overline{\overline{x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_4 + x_5 + x_5}}}}$$

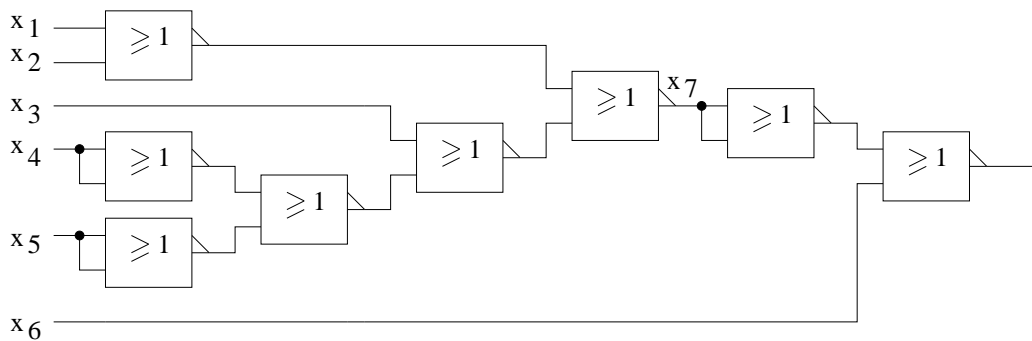

Exercice 6. Réalisation d'un multiplicateur 2 bits par 2 bits :

- Réaliser un circuit qui effectue la multiplication 1 bit par 1 bit.
- Réaliser un multiplicateur 2 bits par 2 bits
 - directement à l'aide de portes *ET*, *OU*, *NON*, *NON-ET*, *NON-OU*...
 - alternativement, à l'aide du multiplicateur 1 bit par 1 bit réalisé ci-dessus et de demi-additionneurs.

Correction.

1. Circuit qui effectue la multiplication 1 bit par 1 bit : a et b étant les deux bits à multiplier, la fonction booléenne $P = a.b$
2. On note $a1a0$ les deux bits du premier nombre, et $b1b0$ les deux bits du deuxième nombre ; le résultat s'écrit sur 4 bits $p3p2p1p0$.
(a)

$b1$	$b0$	$a1$	$a0$	$p3$	$p2$	$p1$	$p0$
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	1
0	1	1	0	0	0	1	0
0	1	1	1	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	1	0
1	0	1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	1	1	0
1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	1	1
1	1	1	0	0	1	1	0
1	1	1	1	1	0	0	1

$$p3 = b1.b0.a1.a0$$

$$\begin{aligned} p2 &= b1.\overline{b0}.a1.\overline{a0} + b1.\overline{b0}.a1.a0 + b1.b0.a1.\overline{a0} \\ &= b1.\overline{b0}.a1.\overline{a0} + b1.\overline{b0}.a1.a0 + b1.\overline{b0}.a1.a0 + b1.b0.a1.\overline{a0} \\ &= b1.\overline{b0}.a1 + b1.a1.\overline{a0} \\ &= b1.a1.(\overline{b0} + \overline{a0}) \\ &= b1.a1.\overline{b0.a0} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p1 &= \overline{b1}.b0.a1.\overline{a0} + \overline{b1}.b0.a1.a0 + b1.\overline{b0}.\overline{a1}.a0 + b1.\overline{b0}.a1.a0 + b1.b0.\overline{a1}.a0 + b1.b0.a1.\overline{a0} \\ &= \overline{b1}.b0.a1 + b1.\overline{b0}.a0 + b1.b0.(a1 \oplus a0) \\ &= \overline{b1}.b0.a1 + b1.(\overline{b0}.a0 + b0.(a1 \oplus a0)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p0 &= \overline{b1}.b0.\overline{a1}.a0 + \overline{b1}.b0.a1.a0 + b1.b0.\overline{a1}.a0 + b1.b0.a1.a0 \\ &= \overline{b1}.b0.a0 + b1.b0.a0 \\ &= b0.a0 \end{aligned}$$

(b) Remarquons que (développement polynômial d'un nombre en base 2) :

$$a1a0 = a1 \times 2^1 + a0 \times 2^0$$

$$b1b0 = b1 \times 2^1 + b0 \times 2^0$$

Rappelons que l'exposant associé à la base correspond au rang de chacun des bits qui codent le nombre. On a alors :

$$\begin{aligned} a1a0 \times b1b0 &= (a1 \times 2^1 + a0 \times 2^0) \times (b1 \times 2^1 + b0 \times 2^0) \\ &= a1 \times b1 \times 2^2 + (a1 \times b0 + a0 \times b1) \times 2^1 + a0 \times b0 \times 2^0 \end{aligned}$$

Dans cette équation

$$p0 = a0 \times b0$$

$p1 = a1 \times b0 + a0 \times b1$ qui représente une somme de deux bits réalisée avec un demi-additionneur, et donc génère une retenue R_1 de rang supérieur d'où :

$p2 = a1 \times b1 + R_1$ qui représente une somme de deux bits réalisée avec un demi-additionneur, et donc génère une retenue R_2 de rang supérieur d'où :

$$p3 = R_2$$

Autrement dit,

$$p3p2p1p0 = R_2 \times 2^3 + (a1 \times b1 + R_1) \times 2^2 + (a1 \times b0 + a0 \times b1) \times 2^1 + (a0 \times b0) \times 2^0$$

Exemple :

11	a1a0 = 11
x 11	b1b0 = 11

11	
11	

1001	p3 = 1, p2 = 0, p1 = 0, p0 = 1

A partir des équation de $p3, p2, p1, p0$ obtenues ci-dessus, on obtient le schéma :

