

TD N°1_Architecture
 Durée conseillée : 45min

Afin de finaliser l'étude du codage et du séquençement de notre machine je vous propose de traiter un ou les 2 petits exercices.

On rappelle la structure de la machine qui permet de réaliser ces exercices :

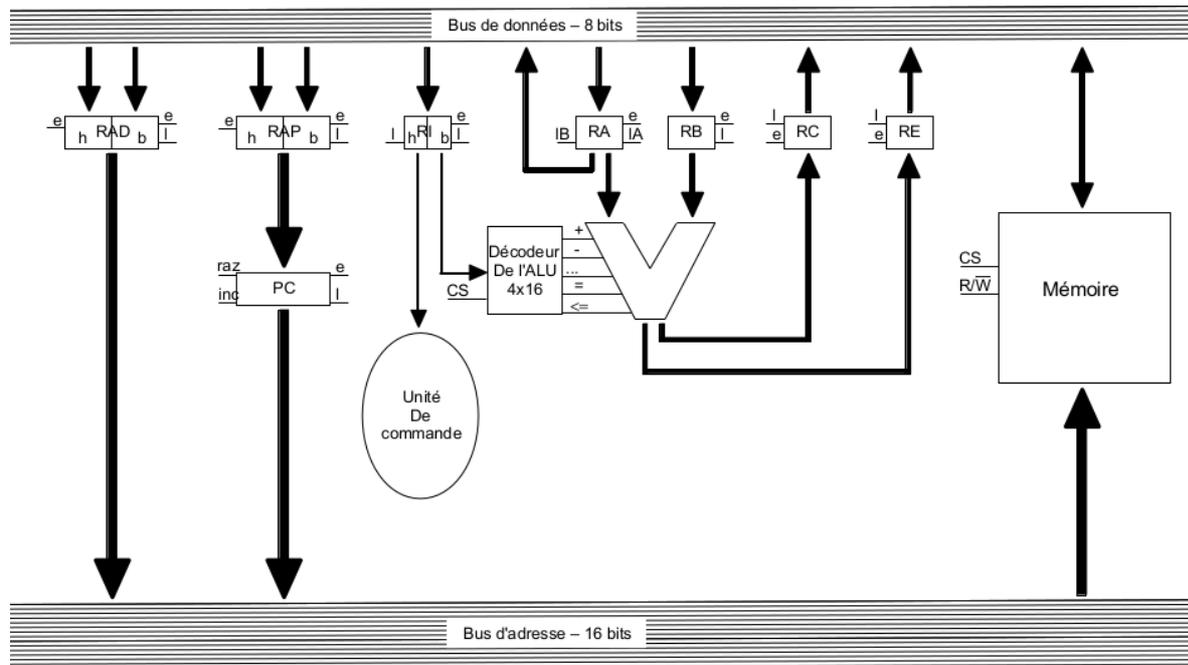


Tableau de codage des instructions et des opérations:

Instruction	Code
A := cte	1
A := B	2
A := B opa cte	3
A := B opa C	4
vers ET	5
si A opl cte vers ET	6
si A opl B vers ET	7

Opération	Opérations arithmétiques				Opérations logiques					
	+	-	*	/	=	≠	>	<	≥	≤
Code	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B

Exercice N°1.

Soit le bout de programme suivant, les 3 premières instructions ont été décodées et certaines parties de la première instruction suivante ont été encadrées pour vous aider :

100 :	N := 30	120 :	07
103 :	S := 0	121 :	20
106 :	I := 0	122 :	17
109 :	BOUCLE 78	123 :	32
110 :	17	124 :	17
111 :	07	125 :	07
112 :	20	126 :	03
113 :	16	127 :	17
114 :	01	128 :	07
115 :	32	129 :	50
116 :	42	130 :	01
117 :	20	131 :	09
118 :	17	132 :	FIN
119 :	17		

*Sachant que les variables **N**, **S** et **I** se trouvent respectivement aux adresses **2016**, **2017** et **1707** et que les 2 étiquettes **BOUCLE** et **FIN** sont placées respectivement dans le programme aux adresses **0109** et **0132***

*a) Décodez le reste du programme en décrivant clairement quelles instructions se trouvent à partir de l'adresse **109**.*

*b) Exécutez le programme et donner le contenu de **N**, **S** et **I** après l'exécution totale du programme.*

c) Dites en quelques mots ce que fait ce bout de programme.

*d) Rappeler le rôle du registre **RAD**.*

*e) Donnez le séquençement de l'instruction **I := J + 12** en commençant par le "fetch"
On rappelle le codage de l'instruction **A:=B opa Cte**:*

CodeInst	CodeOp	Bh	Bb	Cte	Ah	Ab
----------	--------	----	----	-----	----	----

Exercice N°2.

Cet exercice est dans le même esprit que le précédent. Vous pouvez ne répondre qu'aux questions a) b) et c) plus si affinité...

Soit le programme suivant:

0172		N := 27	<i>Sachant que les 3 variables N, S, D se trouvent respectivement aux adresses 2734, 6242, 5120 et sachant que les 2 étiquettes Boucle et Fin sont placées dans le programme aux adresses 0184, 0207 respectivement :</i>
0176		D := 5	
0180		S := 0	
0184	Boucle	79	
0185		27	
0186		34	
0187		51	
0188		20	
0189		02	
0190		07	
0191		43	<i>a) Décodez ce programme en décrivant clairement quelles instructions se trouvent à partir de l'adresse 0184.</i>
0192		27	
0193		34	
0194		51	
0195		20	
0196		27	
0197		34	
0198		32	
0199		62	
0200		42	
0201		01	<i>b) Exécutez le programme et donnez l'évolution des valeurs de N, S et D pendant l'exécution du programme.</i>
0202		62	
0203		42	
0204		50	
0205		01	
0206		84	
0207	Fin		

- c) *Dites en quelques mots ce que fait ce bout de programme.*
- d) *Décrivez le rôle du registre RAP*
- e) *Donnez le séquençement de l'instruction $A := B/2$ en commençant par le "fetch"*

TP N°1_Architecture
Prise en main rapide de Logisim 2.7.2
Réalisation d'une petite ALU8bits
Durée conseillée 1h30

A) Installation de Logisim 2.7.2 sur votre ordinateur... si ce n'est déjà fait. Il existe diverses versions de Logisim qui ont suivi son arrêt de développement En octobre 2014. Je vous renvoie sur le lien suivant <http://www.cburch.com/logisim/> pour télécharger la version "officielle" 2.7.1.

Une archive version 2.7.2 légèrement différente est téléchargeable sur: http://www.metz.supelec.fr/metz/personnel/fix_jer/Archi/Web/logisim-2.7.2.jar Une fois que vous avez récupéré l'archive il faut vérifier que vous disposez d'une installation du java runtime environnement à jour.


Dans le répertoire où se trouve cette archive entrez la ligne de commande dans un terminal (windows et Linux): `java -jar logisim-2.7.2.jar`

Logisim s'ouvre alors. Par la suite(normalement) il vous suffira de cliquer sur `logisim-2.7.2.jar` pour qu'il se lance.

B) Environnement de développement.

Une fois le logiciel lancé, l'interface graphique de Logisim s'affiche. Elle comprend 4 zones principales :

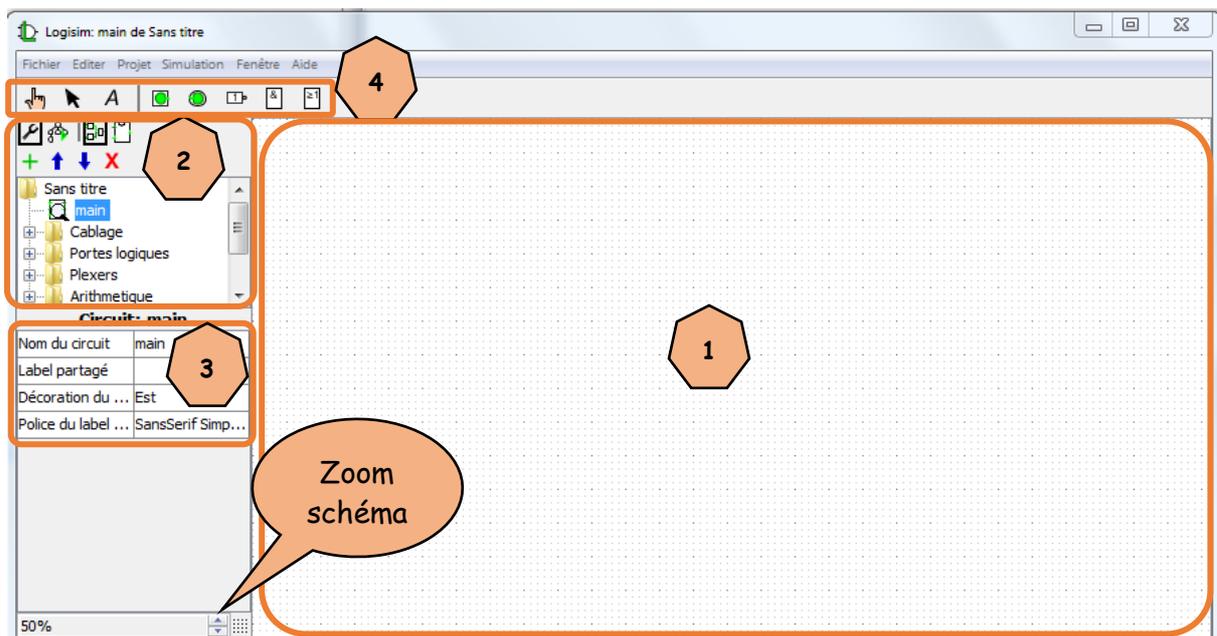1. La surface de travail : zone d'édition du schéma à simuler,
2. Le panneau de navigation : Explorateur de projets, Bibliothèques de composants, Edition de sous-circuits (schémas hiérarchiques).
3. La table des attributs : Propriétés des circuits et des composants.
4. La barre d'outils rapide.



La conception de circuits avec Logisim se réalise en 2 étapes :
1- Edition du schéma (hiérarchique pour les plus complexes)
2- Simulation.


Travail demandé.

Edition et simulation de l'additionneur complet 1 bit vu en cours.

Ouvrir une session Logisim et enregistrer votre projet sous le nom **FullAdd**
L'extension **.cir** est automatiquement associée.

Étape N°1: Edition du schéma (n'hésitez pas à utiliser les copier-coller)

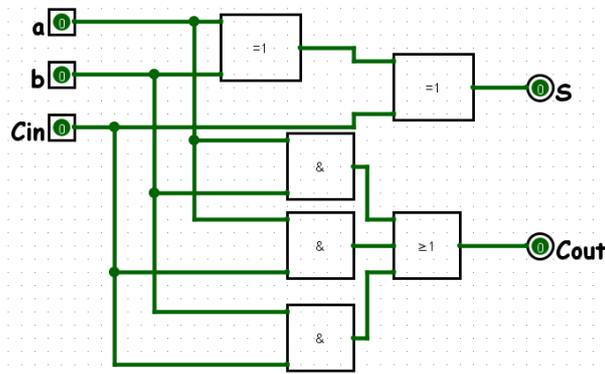- Vérifier que le bouton d'édition  est bien actif (encadré)
- Rappel du schéma de l'additionneur complet 1 bit (main) à réaliser :



- Rechercher et placer les portes logiques nécessaires à la conception de notre additionneur complet 1bit: ET et XOR à 2 entrées, OU à 3 entrées.
 - Modifier les propriétés Taille de la porte logique en moyen et Nombres d'entrées à 2 et 3 de la table des attributs.
- Les entrées sont repérées par des points bleus et les sorties par des points rouges.
- Réaliser le câblage. Pour cela utiliser la souris pour effectuer les liaisons électriques conformément au schéma.
 - Penser à sauvegarder.

Étape N°2: Simulation du circuit.

- Dans le menu Simulation vérifier que **Simulation enclenchée** est cochée.
 - Cliquer sur le bouton 
 - Cliquer sur les pins d'entrées  pour produire les 0 et les 1 sur a, b et Cin.
- (Les liaisons deviennent vertes claires avec un 1)
- Valider le fonctionnement de notre Additionneur complet 1 bit.

Etape N°3: Encapsulation du circuit.


Vous allez créer un module additionneur complet 1bit qui contiendra votre schéma.

- Dérouler le menu Projet et choisir **Ajouter Circuit**. Vous pouvez

également cliquer sur le bouton 


La fenêtre ci-contre apparaît:

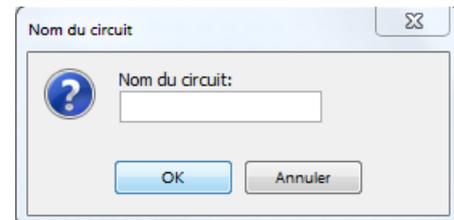- Renseigner-la en donnant le nom **FA1bit**




Ce nouveau circuit est ajouté à l'explorateur du projet :

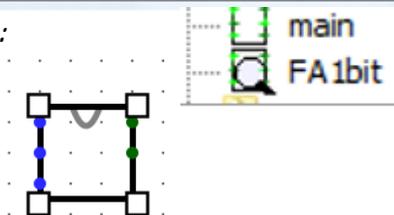- Cliquer sur **main** le module créé apparaît et présente bien 3 entrées et 2 sorties:



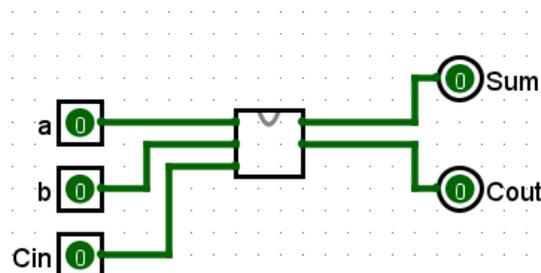Approcher la souris près d'un point bleu ou vert et vous aurez le nom de la pin correspondante.



Travail demandé.

Grâce à ce module de base créer un additionneur complet de 2 mots de 4 bits avec propagation de la retenue. Utiliser les **Splitters** de la librairie **Cablage** et n'oubliez pas de redimensionner les "pins" d'E/S.

C) Conception d'une ALU 8bits.

L'ALU que nous voulons réaliser maintenant doit être capable d'effectuer les opérations élémentaires suivantes :

- Addition de 2 mots de 8bits,
- Soustraction de 2 mots 8bits,
- NON, ET, OU et OUEX sur 8bits.

Elle devra également disposer d'un registre d'état (RE) de 3 bits (N, Z, C) dans cet ordre (N poids fort du registre).

La sélection des opérations arithmétiques et logiques est définie comme suit:

- 001 → Addition,
- 010 → Soustraction,
- 011 → ET,
- 100 → OU,
- 101 → OUEX,
- 110 → NON.

Travail demandé.

- Créer un nouveau projet dans votre répertoire de travail : **CPU8.cir**
- Réaliser sous Logisim cette ALU en utilisant les modules "tous faits" de sa bibliothèque : (Portes Logiques, Plexers, Arithmétique, etc)
- Simuler l'ALU
- Sauvegarder-la après l'avoir encapsulée dans un module **ALU8b**

Lors du prochain TP nous l'utiliserons pour qu'elle fasse partie intégrante d'un futur petit CPU 8bits.